Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ladowarka-zasilacz-19-5v-3-34a-7-4x5-0-pin-dell-65w-p-14986.html



ładowarka/zasilacz 19.5v 3.34a (7.4x5.0 pin) - dell 65W

Cena brutto	**51,99 zł**
Cena netto	**42,27 zł**
Numer katalogowy	**AZMITNZDE195334**
Kod producenta	**ZM/DEL195334**
Kod EAN	**5902687188796**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wtyczka (rozmiar)	**7,4 - 5,0 mm**
Gwarancja	**24 mc.**
Zastępuje baterie	**06TM1C,0JNKWD,332-1831,ADP-65JB C,ADP-65JBC,FA65NE1-00,HA65NM130,HA65NS1-00,HK65NM130,JNKWD,LA65NS0-00,LA65NS2-00,LA65NS2-01,LA65NSO-00,MK911,PA-12,PA-1650-02DD,PA-1650-05D,PA-1650-06D3,PA-2E,PA12,PA2E,PA65NE0-00,RX929,TN800**
W opakowaniu	**Zasilacz Kabel zasilający Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna**
Napięcie wyjściowe	**19.5**
Wtyczka	**Wtyk z bolcem w środku Średnica zewnętrzna 7.4 mm Średnica wewnętrzna 5.0 mm Długość 12 mm**
Przeznaczenie zasilacza ntbk	**sieciowy**
Moc zasilacza ntbk.	**65**
Prąd wyjściowy (maks.)	**3.34**
Pozostałe parametry	**Zamienne z: 06TM1C, 0JNKWD, 332-1831, ADP-65JB C, ADP-65JBC, FA65NE1-00, HA65NM130, HA65NS1-00, HK65NM130, JNKWD, LA65NS0-00, LA65NS2-00, LA65NS2-01, LA65NSO-00, MK911, PA-12, PA-1650-02DD, PA-1650-05D, PA-1650-06D3, PA-2E, PA12, PA2E, PA65NE0-00, RX929,**
Pasuje do	**Dell seria Chromebook 11, 3120, seria Inspiron 11 (3135), 11 (3137), 11 (3138), 1120, 13 (7348), 1318, 13R, 13Z (5323), 14 (3421), 14 (3437), 14 (5458), 1420, 1425, 1428, 1464, 14R, 14R (5421), 14R (5437), 14Z**

(5423), 15, 15 (3520), 15 (3521), 15 (3537),

Opis produktu

Nowy zasilacz do laptopa Dell marki Mitsu wyposażony został w **filtr ferrytowy** oraz w **doskonałe zabezpieczenia** chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów Dell skierowane są do najbardziej **wymagających użytkowników**, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane **certyfikaty**: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.

JAKOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.

W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.

Jak dobrać odpowiedni zasilacz?

Parametry zasilania DC (direct current prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT

- **Napięcie V** (wolty) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- **Natężenie prądu A** (ampery) powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- **Moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **Kształt i wielkość wtyku** prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy